

Lista de Exercícios Nº 09

1. A partir do diagrama abaixo (processador RISC-V LOAC), informe o valor dos sinais de controle necessários à execução das seguintes instruções:
- add;
 - addi;
 - sw;
 - lw;
 - bne;
 - jal.

