

Universidade Federal de Campina Grande
Departamento de Sistemas e Computação
Curso de Bacharelado em Ciência da Computação

Organização e Arquitetura de Computadores I

Linguagem de Descrição de Hardware (Parte I)

Prof^a Joseana Macêdo Fachine Régis de Araújo
joseana@computacao.ufcg.edu.br

Carga Horária: 60 horas

Tópicos

- ***Hardware Description Language (HDL)***
 - Conceitos Básicos

Hardware Description Language (HDL)

- ❑ Para que precisamos de uma Linguagem de Descrição de Hardware?
- ❑ Modelar, Representar e simular hardware digital
 - Concorrência
 - Paralelismo
 - Semântica para valores de sinais no tempo
- ❑ Construções e semântica especiais
 - Transições (bordas) de valores de sinais
 - Atrasos de propagação de sinais
 - Verificação de condições temporais

Hardware Description Language (HDL)

- ❑ A unidade básica – o módulo
- ❑ Módulo (module)
 - Descreve a funcionalidade do circuito
 - Define terminais (pinos, portas) de entrada e saída
- ❑ Exemplo: Um computador
 - Funcionalidade: Realizar operações programadas
 - Portas de entrada/saída: conector para teclado, mouse, conector VGA, conector USB

Hardware Description Language (HDL)

❑ **Comentários**

// comentário de uma linha só

/* outra forma de comentário de uma linha */

/* inicio de comentário com múltiplas linhas

todo text é ignorado

termina com a linha abaixo

*/

❑ **Números**

decimal, hexadecimal, binario

6'd33, 8'hA6, 4'b1101

unsized decimal form

size base form

include underlines, +,-

Hardware Description Language (HDL)

❑ **Cadeias de caracteres**

- "Delimite usando aspas numa mesma linha"
- limitados a 1024 caracteres

❑ ***Identifier***

A ... Z

a ... z

0 ... 9

Underscore

- ❑ Primeiro caractere de um ***identifier*** não pode ser um dígito

- ❑ **Verilog diferencia letras maiúsculas de minúsculas.**

Tipos de dados

- ❑ Palavra: Um vetor de bits

```
logic [msb : lsb ] nome;
```

- ❑ Exemplos

```
logic fio;           // um fio (1 bit)
```

```
logic [3:0] cabo;  // Um cabo de 4 fios
```

- ❑ Um vetor de palavras

```
logic [msb:lsb] memory1 [lower:upper];
```

- ❑ Exemplo

```
// um vetor de 64 palavras de 4 bits:
```

```
logic [3:0] mem1 [0:63];
```

```
// um vetor de 5 palavras de 1 bit:
```

```
logic mem2 [4:0];
```

Tipos de dados - signed

- ❑ Uma vetor de bits definido com `logic` representa por default um número sem sinal.
- ❑ Representação com sinal em complemento de 2:
`logic signed [msb : lsb] nome;`
- ❑ Exemplo
`logic signed [7:0] saldo; // de -128 a 127`

Tipos de dados compostos

- ❑ Definição de um novo tipo de dado

```
typedef struct { logic ...;  
logic ...; } nome_do_tipo;
```

- ❑ Exemplo de declaração do novo tipo

```
typedef struct { logic a;  
logic [3:0] b; } abba_t;
```

- ❑ Exemplo de declaração de barramento usando o novo tipo

```
abba_t mamamia;
```

Lógica Combinacional

- ❑ A atribuição combinacional tem caráter permanente
Formato: `always_comb net <= expression;`
Exemplo: `always_comb sum <= a ^ b;`
- ❑ Todas as atribuições combinacionais valem (executam) simultaneamente.
- ❑ A ordem das atribuições dentro do arquivo Verilog não tem efeito.

Hardware Description Language (HDL)

□ Definição geral

```
module module_name (  
    port_list );  
    ...  
    variable declaration;  
    ...  
    description of behavior  
endmodule
```

□ Exemplo

```
module HalfAdder (  
    input logic A, B,  
    output logic Sum, Carry);  
  
    always_comb Sum <= A ^ B;  
    // ^ denotes XOR  
    always_comb Carry <= A & B;  
    // & denotes AND  
endmodule
```

Hardware Description Language (HDL)

- Várias atribuições podem ser acomodados num bloco begin ... end como em Pascal (equivalente a { ... } em C e Java).

```
...  
always_comb begin  
    Sum <= A ^ B;  
    Carry <= A & B;  
end  
...
```

Hardware Description Language (HDL)

- Todas as operadores de C e Java, mais alguns especiais (ver livro).

Concatenação { }

Exemplo: { a, 4'b1010 }

Repetição: { vezes { expressão } }

Exemplo: { 4{a} }

HDL - Construções Procedurais

- Existem duas:
 - **initial**: Executa uma única vez no início da simulação, NÃO sintetizável
 - **always_comb**: Executa repetidamente, sintetizável
- Exemplo:

```
...  
initial begin  
    Sum <= 0;  
    Carry <= 0;  
end  
...
```


```
...  
always_comb begin  
    Sum <= A ^ B;  
    Carry <= A & B;  
end  
...
```

HDL - Estilos de Descrição

- ❑ **Estrutural:** representa circuitos lógicos usando primitivas da linguagem Verilog

- ❑ Exemplo:
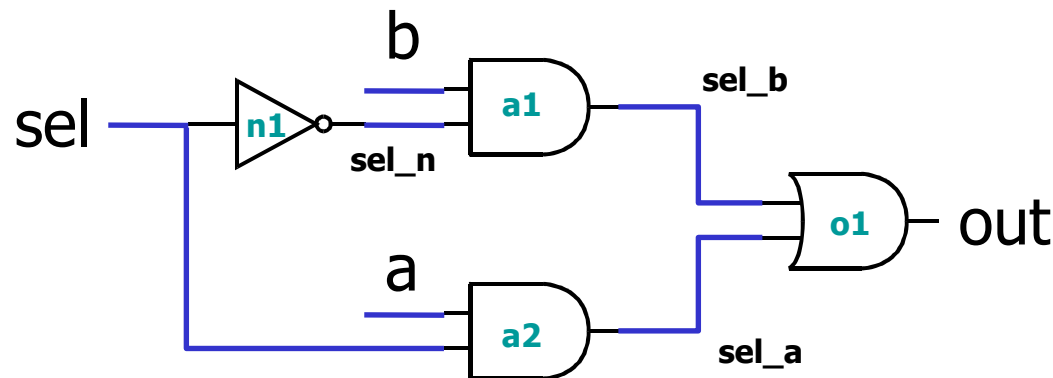
```
not n1(sel_n, sel);  
and a1(sel_b, b, sel_n);  
and a2(sel_a, a, sel);  
or o1(out, sel_b, sel_a);
```



HDL - Modelo estrutural


- ❑ Execução: Concorrente
- ❑ Formato (portas lógicas primitivas):
 - and** G2(Carry, A, B);
 - Primeiro parâmetro (Carry) – Output
 - Outros parâmetros (A, B) - Inputs

HDL - Estilos de Descrição

- ❑ **Fluxo de dados:** Representa sinais de saída em função de sinais de entrada

- ❑ Exemplo:

```
always_comb out <= (sel & a) | (~sel & b);
```

 

HDL - Modelo de Fluxo de Dados

- ❑ Usa atribuição permanente para sinais
 - Format: `a1ways_comb [delay] net <= expression;`
 - Exemplo: `a1ways_comb sum <= a ^ b;`
- ❑ *delay*: Atraso de propagação da expressão para o sinal.
- ❑ Todas as atribuições permanentes executam simultaneamente.
- ❑ A ordem das atribuições dentro do arquivo SystemVerilog não tem efeito sobre a execução.

HDL - Modelo de Fluxo de Dados

□ Atraso

- Exemplo: `a1ways_comb #2 sum <= a ^ b;`
- “#2” indica 2 unidades de tempo
- Sem especificação de atraso: 0 (*default*)

□ Associação entre unidade de tempo e tempo simulado

- ``timescale` unidade/resolução
- Exemplo: ``timescale 1 ns / 10 ps`
 - 1 unidade de tempo = 1 ns
 - resolução é 10 ps (0.01 ns)

HDL - Modelo de Fluxo de Dados


□ Exemplo:

```
`timescale 1ns/10ps
module HalfAdder (input logic A, B,
                  output logic Sum, Carry);
    always_comb #3 Sum <= A ^ B;
    always_comb #6 Carry <= A & B;
endmodule
```

HDL - Estilos de Descrição

- ❑ **Comportamental:** representa o comportamento na forma de um algoritmo.
- ❑ Exemplo:
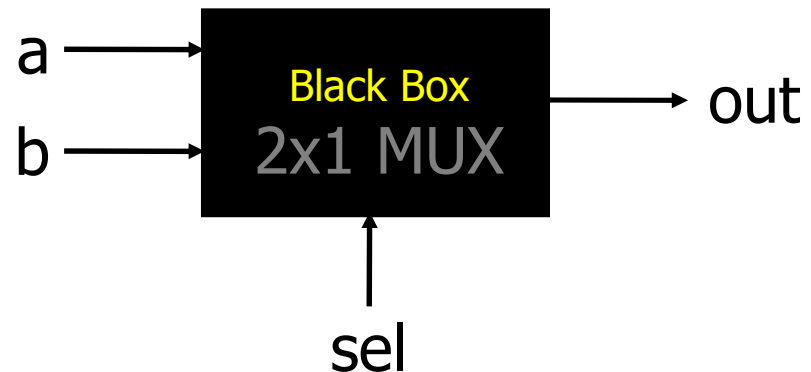
```
always_comb  
  if (sel == 0)  
    out <= b;  
  else out <= a;
```



HDL - Modelo comportamental

□ Exemplo:

```
module mux_2x1(input logic a, b, sel,  
              output logic out);  
    always_comb  
        if (sel == 1) out <= a;  
        else out <= b;  
  
endmodule
```

HDL - Instruções Condicionais

- Format:

```
if (condition)
    procedural_statement
else if (condition)
    procedural_statement
else
    procedural_statement
```

- Exemplo:

```
if (reset)
    Q <= 0;
else
    Q <= D;
```

HDL - Instruções Condicionais

Instrução *Case*

□ Exemplo:

```
case (x)
  2'b00: Y <= A + B;
  2'b01: Y <= A - B;
  2'b10: Y <= A / B;
endcase
```


HDL - Diretivas de Compilação

- ❑ ``define` – (similar ao `#define` em C) usado para definir parâmetro global
- ❑ Exemplo:

```
`define BUS_WIDTH 16  
logic [ `BUS_WIDTH - 1 : 0 ] System_Bus;
```
- ❑ ``include` – usado para incluir outro arquivo
- ❑ Exemplo

```
`include "./fulladder.sv"
```

HDL - Estilos de Descrição

- **RTL** (*Register Transfer Level*): descreve o que acontece a cada transição ativa do sinal de relógio

- Exemplo:

```
always_ff @(posedge clock) begin  
    pisca <= ~pisca;  
end
```

HDL - Memórias

- Um vetor de registradores

```
logic [ msb : lsb ] memory1 [ upper : lower ];
```

- Exemplos:

```
logic [ 3 : 0 ] mem [ 63 : 0 ];  
// Um array de 64 registradores de 4 bits
```

```
logic mem [ 4 : 0 ];  
// Um array de 5 registradores de 1 bit.
```