


Universidade Federal de Campina Grande
Departamento de Sistemas e Computação
Curso de Bacharelado em Ciência da Computação

Organização e Arquitetura de Computadores I

Linguagem de Descrição de Hardware (Parte I - Adicional)

Prof^a Joseana Macêdo Fachine Régis de Araújo
joseana@computacao.ufcg.edu.br

Carga Horária: 60 horas

 


Tópicos

- ***Hardware Description Language (HDL)***
 - Conceitos Básicos – continuação
(Lógica Combinacional)

SystemVerilog: Síntese de Lógica combinatória


- ❑ Função lógica combinatória pode ser representada por:
 
$$\text{logic_output}(t) = f(\text{logic_inputs}(t))$$



- ❑ Regras

 - Evite modelagem dependente de tecnologia, ou seja, implemente a função, não o *timing*.
- Lógica combinatória não pode ter realimentação.
- Especifique a saída de uma função combinatória para todas as possíveis combinações de entrada.



Estilos para Lógica Combinatória Sintetizável

- Os seguintes estilos são possíveis:
 - *Netlist* de instâncias de portas e de primitivas Verilog (completamente estrutural).
 - UDP (*User Defined Primitive*) combinatória (somente algumas ferramentas)
 - Funções
 - Atribuições permanentes
 - Instruções comportamentais
 - *Tasks* sem controle de atraso ou de eventos
 - Interconexões dos elementos acima



Síntese de Lógica Combinatória


- *Netlist* de Portas

- ❑ Ferramentas de síntese otimizam uma *netlist* feita a partir de primitivas Verilog

- ❑ Exemplo:
 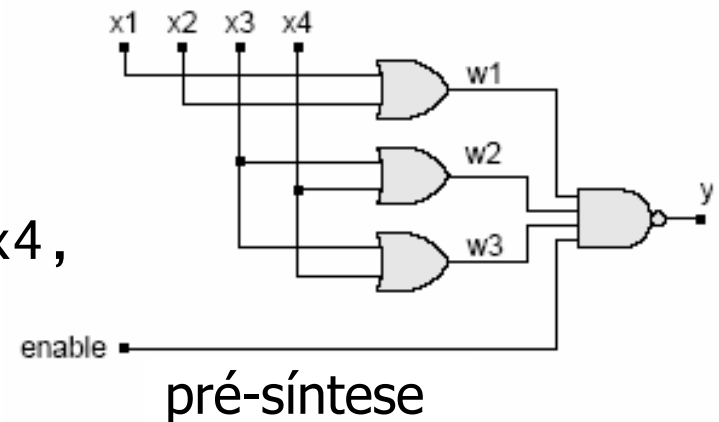
```
module or_nand_1 (  
    input enable, x1, x2, x3, x4,  
    output logic y);  
    logic w1, w2, w3;  
    or (w1, x1, x2);  
    or (w2, x3, x4);  
    or (w3, x3, x4); // redundant  
    nand (y, w1, w2, w3, enable);  
endmodule
```




 

Síntese de Lógica Combinatória

- *Netlist* de Portas

- ❑ Passos gerais da síntese:
 - 1) Portas lógicas são traduzidas em equações booleanas.
 - 2) As equações booleanas são otimizadas.
 - 3) Equações booleanas são mapeadas para células de biblioteca.
- ❑ Funções complexas, que são modeladas por portas primitivas, não podem ser mapeadas para células de biblioteca mais complexas (p.ex. somador, multiplicador).
- ❑ Diretivas de síntese permitem preservar a estrutura, caso células equivalentes existam na biblioteca.

 



Construções a serem evitadas para Síntese combinatória

- ❑ Controle de evento de transição
- ❑ Múltiplos eventos de controle com o mesmo comportamento
- ❑ Eventos derivados (apelidos de eventos)
- ❑ Laços de realimentação
- ❑ Atribuições que contenham controle por evento ou controle por atraso
- ❑ Blocos **fork ... join** (processos paralelos)
- ❑ Instruções **wait**
- ❑ Instruções externas de **disable**
- ❑ Laços com controle de tempo
- ❑ Laços que dependam de dados
- ❑ *Task* que contém controle de tempo
- ❑ UDPs (*User Defined Primitives*) seqüenciais

Síntese de Lógica Combinatória - Atribuição permanente

Exemplo:

```
module or_nand_2 (  
    input enable, x1, x2, x3, x4,  
    output logic y);  
    always_comb y <= !(enable & (x1 | x2) & (x3 | x4));  
endmodule
```

  

Síntese de Lógica Combinatória – Estilo comportamental

Exemplo:

```
module or_nand_3 (  
    input enable, x1, x2, x3, x4;  
    output logic y);  
  
    always_comb  
        if (enable)  
            y <= !((x1 | x2) & (x3 | x4));  
        else  
            y <= 1; // operand is a constant.  
endmodule
```

Obs: Todas as entradas para o comportamento precisam ser incluídas na lista de eventos, se não um *latch* será inferido.

Síntese de Lógica Combinatória

- Funções

Exemplo:

```
module or_nand_4 (  
    input enable, x1, x2, x3, x4;  
    output logic y);  
    always_comb y <= or_nand(enable, x1, x2, x3, x4);  
  
    function or_nand;  
        input enable, x1, x2, x3, x4;  
        begin  
            or_nand <= ~(enable & (x1 | x2) & (x3 | x4));  
        end  
    endfunction  
endmodule
```